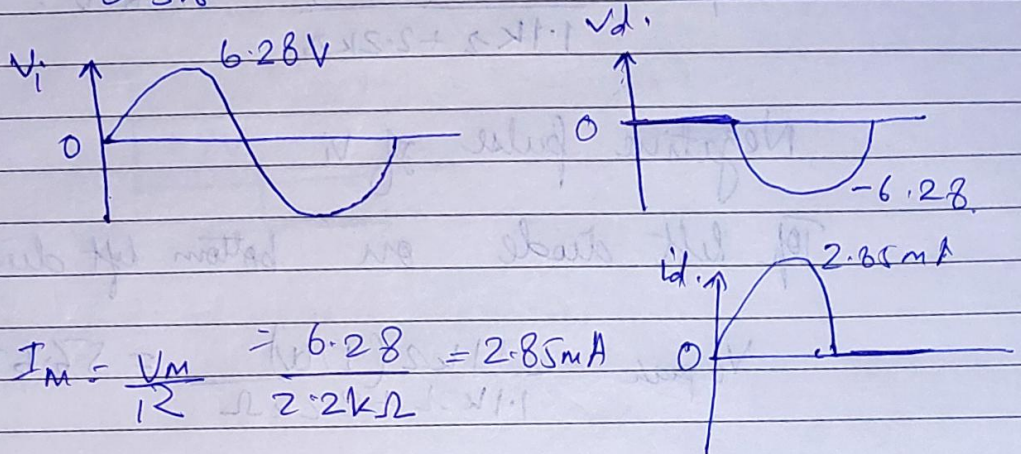



# Tutorial-2

1(a)  $V_{DC} = 0.318 V_m$   
 $V_m = \frac{V_{DC}}{0.318} = \frac{2}{0.318} = 6.28V$



$$I_m = \frac{V_m}{R} = \frac{6.28}{2.2k\Omega} = 2.85mA$$

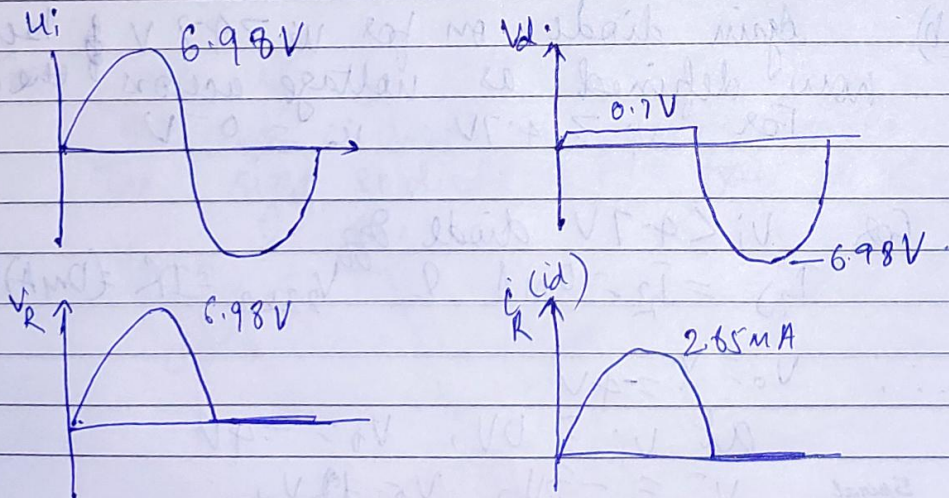1(b) Using  $V_{DC} = 0.318 (V_m - V_T)$   
 $2V = 0.318 (V_m - 0.7V)$   
 Solving  $V_m = 6.98V \approx 10:1$  for  $V_m : V_T$





2. Positive pulse of  $v_i$

Top left diode ~~off~~ bottom left ~~diode~~ on

$$\Rightarrow 1.1k\Omega$$

$$V_{\text{peak}} = \frac{1.1k\Omega(170V)}{1.1k\Omega + 2.2k\Omega} = 56.67V$$

Negative pulse of  $v_i$

Top left diode on bottom left diode off

$$V_{\text{peak}} = \frac{1.1k\Omega(170V)}{1.1k\Omega + 2.2k\Omega} = 56.67V$$

$$V_{dc} = 0.636(56.67V) = 36.04V$$

3. (a)

Diode on for  $v_i \geq 4.7V$

For  $v_i \geq 4.7V$ ,  $v_o = 4V + 0.7V = 4.7V$

for  $v_i < 4.7$ , diode off &  $v_o = v_i$

(b) Again diode on for  $v_i \geq 4.7V$  but  $v_o$  now defined as voltage across the diode  
For  $v_i \geq 4.7V$   $v_o = 0.7V$

For  $v_i < 4.7V$  diode off



$$I_1 = I_2 = 0mA \text{ \& } V_{2k\Omega} = IR (0mA)R = 0V$$

$$\therefore v_o = v_i = 4V$$

$$\text{at } v_i = 0V, v_o = -4V$$

$$v_i = -8V, v_o = -12V$$



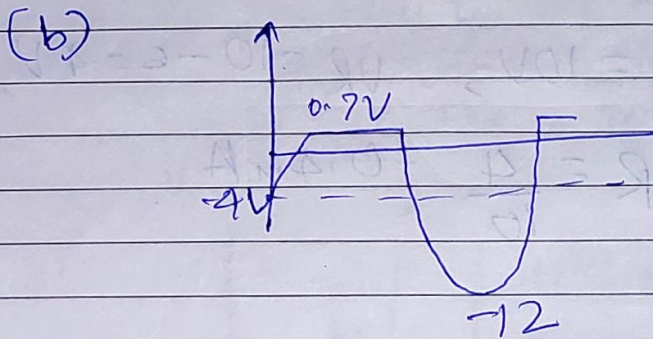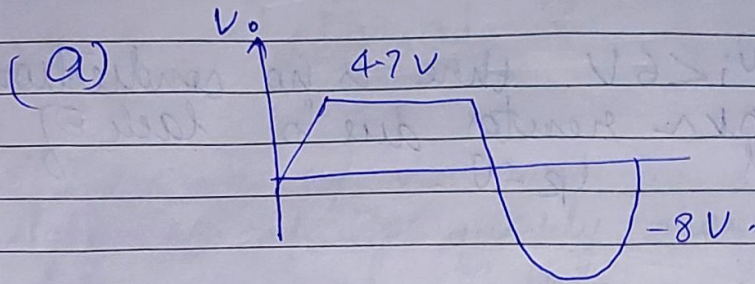


4. For the ~~low~~  $V_i$ ,

The right Si diode is reverse biased  
The left ~~low~~ Si diode is on for levels of  
 $V_i \geq 6V$ .

For  $V_i < 6V$  both diodes are reverse biased  
 $\therefore V_o = V_i$

For  $-ve V_i$

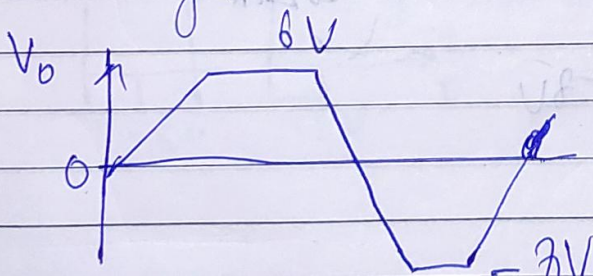The left Si diode is reverse biased  
The right Si diode is on for  $V_i \leq -8V$ .





if: For  $-8V < v_i < 6V$  there is no conduction through  $10k\Omega$  resistor due to lack of complete cut  $i_R = 0$ .

For  $v_i \geq 6V$ :

$$v_R = v_i - 6V.$$

For  $v_i = 10V$ ,  $v_R = 10 - 6 = 4V$ ,

$$i_R = \frac{4}{10} = 0.4mA$$

For  $v_i \leq -8V$ .

$$v_R = v_i - v_o = v_i + 8$$

for  $v_i = -10V$ .

$$v_R = -10 + 8 = -2V.$$

$$i_R = \frac{-2}{10} = -0.2mA$$

