

## Tutorial-I

$$\begin{aligned}
 1(a) \quad T_k &= 20 + 273 = 293 \\
 k &= 11,600/n = 11600/2 \text{ (low value of } V_D) \\
 &= 5800 \\
 I_D &= I_S \left( e^{\frac{kV_D}{T_k}} - 1 \right) \\
 &= 50 \times 10^{-9} \left( e^{\frac{5800 \times 0.6}{293}} - 1 \right) \\
 &= 7.197 \text{ mA}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 1(b) \quad T_k &= 20 + 273 \\
 k &= 11600/n = 11600/2 = 5800 \\
 I_D &= I_S \left( e^{\frac{kV_D}{T_k}} - 1 \right) = 0 \\
 &= 10^{-8} \times 0.1 (1.67 \times 10^{-86} - 1) \\
 I_D &= I_S = 0.1 \mu\text{A}
 \end{aligned}$$

$$2(a) \quad \text{At } I_D = 15 \text{ mA}, \quad V_D = 0.82 \text{ V}$$

$$R_{DC} = \frac{V_D}{I_D} = \frac{0.8 \text{ V}}{15 \text{ mA}} = 54.67 \Omega$$

$$\begin{aligned}
 2(b) \quad V_D &= -10 \text{ V}, \quad I_D = I_S = -0.1 \mu\text{A} \\
 R_{DC} &= \frac{V_D}{I_D} = 100 \text{ M}\Omega
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 V_D &= -30 \text{ V}, \quad I_D = I_S = -0.1 \mu\text{A} \\
 R_{DC} &= \frac{V_D}{I_D} = 300 \text{ M}\Omega
 \end{aligned}$$



3.

$$I_D = 1 \text{ mA}$$

$$R_d = \frac{\Delta V_d}{\Delta I_D} = \frac{0.72 - 0.61}{2 - 0} = 55 \Omega$$

$$I_D = 15 \text{ mA}$$

$$R_d = \frac{\Delta V_d}{\Delta I_D} = \frac{0.8 - 0.72}{20 - 10} = 2 \Omega$$

4. (a)  $I = 0 \text{ mA}$ ; diode reverse biased

(b)  $V_{20\Omega} = 20 - 0.7 \text{ V} = 19.3 \text{ V}$  (Kirchhoff's voltage law)

$$I = \frac{19.3}{20} = 0.965 \text{ A}$$

(c)  $I = \frac{10 \text{ V}}{10 \Omega} = 1 \text{ A}$  center branch open.